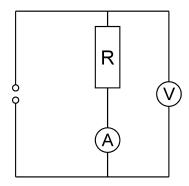
Příklad 1

Rezistor o neznámém odporu R připojíme ke zdroji napětí, voltmetru a ampérmetru podle schématu na obrázku. Známé vnitřní odpory voltmetru a ampérmetru jsou $R_V = (1.65 \pm 0.03) \Omega$ a $R_A = (2.02 \pm 0.02) \Omega$.



Digitální voltmetr má 4-místný displej a ukazuje hodnotu 24.82 V, na měřeném rozsahu uvádí výrobce přesnost $\pm (0.3\% + 1)$. Ručička ampérmetru ukazuje hodnotu 0.89 A, třída přesnosti ampérmetru je 2 a použitý rozsah stupnice je 1.5 A.


- (a) Vypočítejte standardní odchylku měření elektrického napětí U a proudu I. Výsledky měření zapište ve správném tvaru.
- (b) Odvoď
te obecný vztah pro výpočet odporu R pomocí veličin uvedených v zadání.
- (c) Vypočítejte očekávanou hodnotu a chybu měření odporu R. Výsledek zapište ve správném tvaru.

Poznámka: Při výpočtu úloh (b) a (c) použijte výsledné hodnoty z úlohy (a).

(10 bodů)

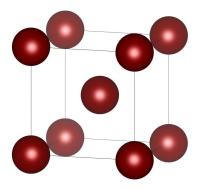Příklad 2

Železo za normálních podmínek krystalizuje v kubické prostorově centrované soustavě, tzn. každý atom železa má v nejbližším okolí osm jiných atomů železa, viz obrázek.



Přirozené zastoupení izotopu ⁵⁷Fe je 2.119%, zbylých 97.881% připadá na ostatní stabilní izotopy železa, zejména ⁵⁶Fe a ⁵⁴Fe. Vypočítejte pravděpodobnost, že daný atom železa (nezávisle na izotopu) má ve svém nejbližším okolí právě dva atomy izotopu ⁵⁷Fe. Jaká je pravděpodobnost, že bude mít alespoň jeden atom izotopu ⁵⁷Fe v nejbližším okolí?

(5 bodů)